


# RV32Iのマルチサイクル マイクロアーキテクチャ

慶應義塾大学  
天野

## 本日の予定

- RISC-Vの命令セット
- シングルサイクルマイクロアーキテクチャ
- マルチサイクルマイクロアーキテクチャ
  - データパスの構成
  - 状態遷移による制御
  - シングルサイクルとの比較
- パイプライン処理
- 高速化テクニック

# マイクロアーキテクチャ

 


同じ命令セットでも様々な実装法があります。どのようにCPUを実現するかを決めるのがマイクロアーキテクチャです。

 
## シングルサイクル版


- 今までのRV32Iのシングルサイクル版
  - 利点
    - 設計が簡単
    - 案外性能が高く、電力も小さい
  - 欠点
    - 資源の共有ができない。特にメモリの分離が必要
    - 最も長いクリティカルパスにクロック周期が制約される
- マルチサイクル版を作ってみる

今まで紹介してきたのはシングルサイクル版のRV32Iです。シングルサイクル版は何ととっても設計が簡単で理解しやすいです。また、後で評価を取ってみるとわかるのですが、案外性能が高く、消費電力も小さいです。一方で、すべての命令を単一サイクルで実行することから資源の共有ができず、特に命令メモリとデータメモリを分離しなければならない点が問題です。また、一番実行時間の長い命令に合わせたクロックを使わなければならない点では性能的に不利です。この問題はマルチサイクル版を使うことで解決されます。実際のCPUは歴史的にマルチサイクル版を使っていました。IntelのCPUも80486まではマルチサイクル版でした。




 1サイクル版のクリティカルパスをなるべく均等に切る位置にレジスタを入れましょう。まず命令メモリから命令を読んでくる所、命令に従ってレジスタファイルから値を読む所、演算する所、データメモリからデータを読む所です。この場合、lw、sw命令では4クロック、他の命令では3クロック掛かりますが、クリティカルパスは短くなるため周波数は上がるはずです。またレジスタで中間結果を格納することにより、資源を共有することができます。ここでは命令メモリとデータメモリを共用させること、PCに4を加算する操作をALUにやらせて、加算器を節約することを考えます。




 

 
シングルサイクルと違って、マルチサイクルはステートマシン（有限状態マシン：Finite State Machine: FSM）を用いて制御します。このステートマシンによる制御はデジタル回路の制御の基本で、様々な用途に使います。



 FETCH状態の役目はpcが示す命令を読みだしてirにしまうことです。このために、この状態では①if=1としてアドレスをpcに入れ、irwe=1としてirに読んできたデータ（命令）をしまいます。




 先に示した信号がどのようにデータの流れを制御するかを示します。赤が①命令を読みだしてirにしまう。青が②pcに4を加えてpcにしまう操作に対応します。




命令はFETCH状態からDECODE状態に移行するクロックの立ち上がりでirに格納されます。この結果、各デコード信号が確定するのがこの状態です。opcodeも確定するため、この値によってメモリアクセス状態とそれ以外に状態遷移します。この状態では、ir中の命令のrs1,rs2に対応するレジスタをレジスタファイルから読み出します。読み出した値をreg1, reg2に保存するため、regwe=1にします。これと共に、分岐命令以外ではpc+4を計算しておきます。これは後の状態ではALUがふさがっていて使えないためです。srcaselを0として、pcをALUのA入力に入れ、srcbsel=2にして4をB入力に入れます。com=1で加算をすることでpc+4を計算します。通常、pcwe=1としてpcを更新しますが、分岐命令とわかったら、pcwe=0としてpcの値を保持します。


## デコード：命令デコード

 

 
レジスタファイルの読み出しを行う一方、ALUでは $pc+4$ を計算します。互いに独立した場所での動作なので同時に実行可能です。



 MEMADRは、実効アドレスの計算を行う状態です。このため、srcasel=1としてALUのA入力にはreg1を送ります。srcbsel=1として命令コード中のimm領域を送ります。これはlwとswで位置が異なるため、この点をext内部で適切に入れ替える必要があります。com=1としてALUでは加算を行わせ、結果をreglauwe=1としてALU結果用のレジスタに書き込みます。




 MEMADR状態での各部の動きを示します。計算されたアドレスはregaluに格納されます。



 
次のMEM状態では、lw命令ならば、resultsel=1,rwe=1として、読んできた値をレジスタファイルに格納します。sw命令の場合、we=1でデータを書き込みます。メモリのデータ入力にはあらかじめreg2が接続されているので、これだけでOKです。両者ともにif=1としてメモリのアドレスには先に計算したaluregの値を入れてやります。






EXE状態は、命令実行状態で、メモリアクセス命令以外の命令を実行します。これは命令の種別に応じて動作が若干違ってきます。イミディエイト命令とレジスタ間演算命令は、共に、com=0にして命令コードの一部func3をALUに入れてやって演算の種類を選び、演算結果はresultsel=0、rwe=1としてレジスタファイルに格納します。ALUのB入力についてのみ両者は異なっており、レジスタ間演算命令はsrcb=0としてレジスタを選択し、イミディエイト命令はsrcb=1としてイミディエイトを選択します。

## レジスタ間演算命令

 


 レジスタ間演算命令のデータの動きを示します。ALUのB入力にはreg2が入ります。




イミーディエイト命令は、ALU B入力に命令コードのimmを符号拡張して入れてやります。この点以外はレジスタ間演算命令と同じです。

## 分岐命令の命令デコード

 


ではこれから分岐命令の実装に入ります。今までの命令と違って、分岐命令はDECODE状態でpc+4を計算しません。これは飛ぶか飛ばないかをEXE状態で決定してpcを更新するためです。このため、DECODE状態では何もせず、ただレジスタファイルからレジスタの読み出しを行います。

## 分岐命令の命令デコード

 


というわけで、データパスからはレジスタファイルの読み出し以外には動きがないです。

## 分岐命令のEXE

 

DECODE状態で読みだしてきたレジスタの値を比較し、分岐命令の種類に応じて、分岐が成立するかどうか判断します。これはシングルサイクル実装同様、専用の回路で行います。成立すれば、srcbsel=1とし、とび先のimmを符号拡張したものをALUのB入力に入れ、そうでなければsrcbsel=2として4を入れます。srcasel=0にしてA入力にはpcを入れておき、結果をpcに書き込みます。pcの書き込み自体は成立、不成立にかかわらず行われます。この方法はalubselを成立、不成立で切り替えるのがミソです。


## 分岐命令のEXE

 

この状態は主として制御回路が働き、データパスからはレジスタファイルの読み出し以外には動きがないです。
 
## jal命令の命令デコード

jal命令はDECODEでpc+4（戻り番地）をレジスタに保存し、EXEでとび先をpcに設定する。




regwe=1: レジスタファイルからレジスタを読み出し


srcasel=0: pc  
srcbsel=2, 4  
com=1: 加算  
rwe=1: レジスタファイルに書き込み

命令はFETCH状態からDECODE状態に移行するクロックの立ち上がりでirに格納されます。この結果、各デコード信号が確定するのがこの状態です。opcodeも確定するため、この値によってメモリアクセス状態とそれ以外に状態遷移します。この状態では、ir中の命令のrs1,rs2に対応するレジスタをレジスタファイルから読み出します。読み出した値をreg1, reg2に保存するため、regwe=1にします。

## ja|命令の命令デコード

 


 この状態は主として制御回路が働き、データパスからはレジスタファイルの読み出し以外には動きがないです。



jal命令は、①飛び先を計算すると共に、②pcをレジスタファイルに保存する操作を行います。①飛び先の計算はsrcb=0でA入力にpcを入れ、srcb=1としてイミディエイトをB入力に入れてやります。ここで、イミディエイトは、jalは他と違って20ビットあってビット入れ替えもあるので、extでこれを行います。com=1で加算してやります。分岐命令と違って無条件にpcwe=1として飛び先をpcに格納します。②pcをしまう操作は、resultselを2にしてrwe=1にして行います。なお、pcはFETCH状態で既に4加算されているので、戻ってくる時に同じ命令に戻る心配はないです。


## jal命令のEXE

 


レジスタ間演算命令のデータの動きを示します。ALUのB入力にはreg2が入ります。
 
## jalr命令の命令デコード


jal命令同様、DECODEで  
pc+4をレジスタに保存し、  
EXEでとび先をpcに  
設定する



 
命令はFETCH状態からDECODE状態に移行するクロックの立ち上がりでirに格納されます。この結果、各デコード信号が確定するのがこの状態です。opcodeも確定するため、この値によってメモリアクセス状態とそれ以外に状態遷移します。この状態では、ir中の命令のrs1,rs2に対応するレジスタをレジスタファイルから読み出します。読み出した値をreg1, reg2に保存するため、regwe=1にします。



 
この状態は主として制御回路が働き、データパスからはレジスタファイルの読み出し以外には動きがないです。



 jalr命令は、①飛び先を計算する。②pcを保存する。2つの操作を行う点でjalと同じですが、飛び先はpcではなくてreg1とイミディエイトの和なので、ALUのsrca=1, srcb=1とします。com=1として加算操作を行い、結果をpcwe=1としてpcに格納します。②はjal同様、resultsel=2、rwe=1としてpcをレジスタファイルに格納します。




 jalr命令のデータパスの動きを示します。jalと違ってsrcaにはレジスタの値を入れます。



今回利用した状態遷移は、状態内で、命令の種類に応じて出力信号を切り替えました。これはFSMとしては、状態と入力信号で出力を制御するMealy型になります。Mealy型を使うと状態数は減りますが、状態内で命令を判別する必要があるので、動作速度が落ちます。これを防ぐには、状態＝命令として出力信号が自動的に決まってしまうMoore型にすれば良いです。このようにすると動作速度は上がりますが、状態が増えて設計が大変になるので、ここでは簡単に書けるMealy型を採用しました。

## 制御回路のモデル

 

Mearly型FSMによる制御回路のモデルを図に示します。組み合わせ回路は現在の状態とir中の命令のopcodeから、今までに定義した制御信号を発生します。この組み合わせ回路は大きなテーブルになりますが、Verilogなどのハードウェア記述言語の記述から自動的に生成されます。

## 状態遷移のVerilog記述

- One hot counterを用いる
  - 状態に対応するビットを設ける
    - 設計が簡単、状態遷移が2ビット変化で済む、状態の判別が高速
    - ×必要フリップフロップ数が多い→しかし最近は気にならない
- ここでは5状態 = 5ビット
  - FETCH: 5'b0\_0001
  - DECODE: 5'b0\_0010
  - MEMADR: 5'b0\_0100
  - ...
- レジスタstatで状態を保持する
  - reg [4:0] stat;

さて、ここで状態遷移をVerilog記述でどのように書くかを紹介します。状態の表現方法には色々あります。皆さんが計算機基礎でなったのは状態に普通の2進数を割り当てる方法でした。しかしここではHDL記述では一般的に用いられているOne hot counterを使います。この方法は状態一つにつき1ビットを割り当てる方法です。ここでは12状態に対して12ビットを割り当てます。FETCH状態は最下位ビットを割り当て、DECODE状態は下から2ビット目を割り当て、、、と順番に割り当てて行きます。

この方式は、全ての状態において必ずどこかの1bitのみが1となります。このため、設計が簡単で、状態遷移は2ビットのみで済みます。さらに状態の判別が簡単で済むという利点があります。欠点は、状態のビット数が増えるので、フリップフロップの数が増えてしまうことですが、最近のLSIは十分な面積をもっており、この程度は全く気にしなくても良いです。ここでは5状態あるので5ビットを用意し、レジスタstateに保持することにします（stateはVerilogの予約語で使えません）。

## 状態遷移のVerilogでの記述

```
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) stat <= `FETCH;
    else
        case(stat)
            `FETCH: stat <= `DECODE;
            `DECODE: if(lw_op|st_op) stat <= `MEMADR;
                     else stat <= `EXE;
            `MEMADR: stat <= `MEM;
            `MEM: stat <= `FETCH;
            `EXE: stat <= `FETCH;
        end
end
```

case文とif elseを使って状態  
遷移図をそのまま記述

では、状態遷移をどのようにVerilogで書くかを紹介します。いつものalways文を使って、リセット時にはFETCH状態から始めるようにします。後は、case文を使って各状態の遷移を記述します。状態の分岐がある場合は、if文を使います。この方法で非常にスムーズに直接状態遷移が記述できます。

## case文

- if else同様、always文中のみで利用可能

case (信号線)

値 1 : 文 1

値 2 : 文 2

...

default: 文

endcase

信号線と一致した値の文が有効になる（上の方が優先順位が高い）

defaultはなくてもいい

文中はレジスタ・メモリへの値の設定 (<=)のみ

ここで久しぶりにVerilogの新文法がでてきます。このcase文は他の言語同様、一致した値に相当する文が有効になります。?: の条件選択文と違ってレジスタが対象で、always文中のみで使えます。if else if..で代替可能ですが、見やすいので特に状態遷移の記述で使われます。条件選択文と違ってdefaultはなくても大丈夫です。endcase後は;は付けてはいけません。

## 状態の判別

- 各状態の0の位置を\_\_Bで定義する
  - FETCH: 5'b0\_0001 → FETCH\_\_B: 3'b000
  - DECODE: 5'b0\_0010 → DECODE\_\_B: 3'b001
  - MEMADR: 5'b0\_0100 → MEMADR\_\_B: 3'b010
- statのビット位置を調べれば状態が分かる
  - stat[ `FETCH\_\_B]が1ならばFETCH状態
  - stat[ `DECODE\_\_B]が1ならばDECODE状態
  - stat[ `MEMADR\_\_B]が1ならばMEMADR状態
- 様々な記述でこの点を利用する

```
• 例) 命令レジスタ(ir)の記述
reg [ `DATA_W-1:0] instr;
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) ir<=0;
    else if (stat[ `FETCH__B]) ir <= readdata;
end
```

今回はMearly型なので、状態と入力で出力（あるいはデータパスでやること）が決まります。記述をするには、この状態マシンの現在の状態が何なのかを知る必要があります。One Hot Counterはこれが簡単にできます。今、それぞれの状態に対して状態\_\_Bに対してそのビットの位置を定義します。例えばFETCHに対してはFETCH\_\_B= 0、DECODE\_\_B= 1、MEMADR\_\_B= 2になります。このビット位置をstatの配列の中に入れてやれば、そのビットを切り出すことができます。One Hot Counterは、対応するビットが1ならば、状態マシンがその状態になっているので、判別が簡単にできます。例えばstat[ `FETCH\_\_B]が1ならばFETCH状態、stat[ `DECODE\_\_B]が1ならばDECODE状態になっていることが分かります。これを利用して、それぞれの動作を書きます。例えば、FETCH状態の時に命令レジスタにフェッチしてきた命令を蓄えるという記述を示します。if(stat[ `FETCH\_\_B])が成立すれば、状態がFETCH状態になっていることがわかるので、この時に呼んできた命令をirに蓄えます。

## ではここで動かしてみよう

- マルチサイクル版の掛け算プログラムmult.asm

```
lw x3,0x400(x0)
lw x4,0x404(x0)
add x5,x0,x0
loop: add x5,x5,x3
      addi x4,x4,-1
      bne x4,x0,loop
      sw x5,0x408(x0)
      ecall
```

データメモリを0x400から置いた

0x0番地に答を書いたら終了（これは  
シミュレーション上のお話し  
命令領域に書いてはいけない）

- make: マルチサイクル版を作る
- make mult: mult.sをアセンブルしてimem.datを作る
- 実行は./test (vpp test)で行う
- ecallを実行するとClock CountとCount(命令数) が出力される
  - 一命令あたりの平均クロック数Clock cycles Per Instruction (CPI)はいくつだろう？

では、ここで、マルチサイクル版のRV32Iを動かしてみましよう。ここでは今まで何度か出て来た掛け算のプログラムを実行します。ややファイルも増えて複雑になるので、Makefileを用意しておきましたので使ってください。今までと違って命令の実行に複数サイクル掛かることがわかります。状態遷移を観察してください。ここでは実行が終わると自動的に表示が停止して、実行に掛かったクロック数と実行した命令数を表示するようになっています。一命令当たり掛かったクロック数をC P I（Clock Cycles Per Instruction）と呼びます。C P Iはいくつになるか計算してみてください。

## マルチサイクル版のVerilog記述

```
module rv32i(  
    input clk, rst_n,  
    input [`DATA_W-1:0] readdata,  
    output [`DATA_W-1:0] adr,  
    output [`DATA_W-1:0] writedata,  
    output we);
```

ではマルチサイクル版のVerilog記述を紹介しましょう。clk, rst\_nは今まで通りですが、1サイクル版と違ってメモリが一種類しかないので、インターフェースはむしろ簡単になっています。readdataはメモリからの入力、adrはメモリに対するアドレス、writedataはメモリへの書き込みデータです。これはレジスタファイルの出力レジスタreg2を直接接続します。weはメモリの書き込み信号でこれを1にするとメモリへの書き込みが行われます。

```

reg [4:0] stat;
reg [`DATA_W-1:0] reg1, reg2, regalu, ir, pc;
wire addcom;
wire [2:0] funct3;
wire [6:0] funct7;
wire [`REG_W-1:0] rs1, rs2, rd ;
wire [`DATA_W-1:0] srca, srcb, bra_srcb, result, a, b, aluresult;
wire [`OPCODE_W-1:0] opcode;
wire [11:0] imm_i, imm_s;
wire [12:0] imm_b;
wire [20:0] imm_j;
wire rwe;
wire alu_op, imm_op, bra_op;
wire sw_op, beq_op, bne_op, blt_op, bge_op, bltu_op, bgeu_op, lw_op, jal_op;
wire slt_op;
wire ext;
wire [19:0] sext;
wire exec;

```

状態はstatに記憶

新しいレジスタとpc

信号線名はシングルサイクル版とほぼ同じ、図と対応のこと

デコード信号名の定義はシングルサイクル版と同じ

マルチサイクル記述では、レジスタはプログラムカウンタpc,命令レジスタir,レジスタファイルの値を一時記憶するreg1,reg2、ALUの出力を一時記憶するregaluを定義します。これは図と同じ名前ですので対応を見てください。また、それぞれの信号線に名前を付けています。これも図とVerilog記述を一致しておきましたので、対応してください。

```
assign writedata = reg2;
```

比較命令用

```
assign sreg1 = $signed(reg1);
```

```
assign sreg2 = $signed(reg2);
```

```
assign {funct7, rs2, rs1, funct3, rd, opcode} = ir;
```

```
assign sext = {20{ir[31]}};
```

```
assign imm_i = {funct7,rs2};
```

```
assign imm_s = {funct7,rd};
```

```
assign imm_b = {funct7[6],rd[0],funct7[5:0],rd[4:1],1'b0};
```

```
assign imm_j = {ir[31], ir[19:12],ir[20],ir[30:21],1'b0};
```

命令レジスタの値をデコード

命令のデコードの部分です。これは今までとほとんど同じでしたが、命令は命令レジスタirに入っているので、そこからopcode,レジスタ、func3,funct7,immを切り出します。これもシングルサイクル版と同じです。

```
// Decoder
assign sw_op = (opcode == `OP_STORE) & (funct3 == 3'b010);
assign lw_op = (opcode == `OP_LOAD) & (funct3 == 3'b010);
assign alu_op = (opcode == `OP_REG) ;
assign imm_op = (opcode == `OP_IMM) ;
assign bra_op = (opcode == `OP_BRA) ;
assign jal_op = (opcode == `OP_JAL);
assign jalr_op = (opcode == `OP_JALR) & (funct3 == 3'b000);
assign beq_op = bra_op & (funct3 == 3'b000);
assign bne_op = bra_op & (funct3 == 3'b001);
assign blt_op = bra_op & (funct3 == 3'b100);
assign bge_op = bra_op & (funct3 == 3'b101);
assign bltu_op = bra_op & (funct3 == 3'b110);
assign bgeu_op = bra_op & (funct3 == 3'b111);


assign ext = stat[`EXE_B] & (alu_op | imm_op) & funct7[5];
assign we = stat[`MEM_B] & sw_op;
```


各種命令デコード信号


blt,bge,bltu, bgeuは未実装

各種デコード信号もシングルサイクルと同じです。ここで注意点としては、これらの信号はir中の命令をデコードしたため、そこに命令が留まる限り有効になってしまいます。実際にこれを利用する場合、原則として状態を示す信号とANDする必要があります。ext, weがこの例です。


srca と srcb

 

 

 


 このように考えて作ったマルチサイクルのデータパスを図に示します。命令とデータは共用のメモリに入れておきます。取ってきた命令を蓄えておく命令レジスタ (Instruction Register: ir)を設けます。次にレジスタファイルから読んできたデータを蓄えるreg1, reg2, 計算結果を蓄えるregaluを入れます。メモリの共用のためにアドレスにマルチプレクサを入れます。また、PC + 4を計算するために、ALUのB入力のマルチプレクサを拡張します。



 このように考えて作ったマルチサイクルのデータパスを図に示します。命令とデータは共用のメモリに入れておきます。取ってきた命令を蓄えておく命令レジスタ (Instruction Register: ir)を設けます。次にレジスタファイルから読んできたデータを蓄えるreg1, reg2, 計算結果を蓄えるregaluを入れます。メモリの共用のためにアドレスにマルチプレクサを入れます。また、PC + 4を計算するために、ALUのB入力のマルチプレクサを拡張します。





このように考えて作ったマルチサイクルのデータパスを図に示します。命令とデータは共用のメモリに入れておきます。取ってきた命令を蓄えておく命令レジスタ (Instruction Register: ir)を設けます。次にレジスタファイルから読んできたデータを蓄えるreg1, reg2, 計算結果を蓄えるregaluを入れます。メモリの共用のためにアドレスにマルチプレクサを入れます。また、PC + 4を計算するために、ALUのB入力のマルチプレクサを拡張します。

## 恰好を付ける方法

```
`define SN 5
`define FETCH_B 0
`define DECODE_B 1
`define MEMADR_B 2
`define MEM_B 3
`define EXE_B 4

`define FETCH `SN'b1<<`FETCH_B
`define DECODE `SN'b1<<`DECODE_B
`define MEMADR `SN'b1<<`MEMADR_B
`define MEM `SN'b1<<`MEM_B
`define EXE `SN'b1<<`EXE_B
...
reg [`SN-1:0] stat;
```

さて、今まで状態遷移の定義をする場合に生のデータを書いてきましたが、これだと状態を一つ増やす度に多数の行の変更が必要です。このため、普通 One hot counterを使う場合は、まずビットの位置に相当する定義をしてしまい、それからその分ビットをシフトする、という定義の方法を使います。このようにすれば、状態数の変更が簡単にできます。まずSNを修正し、その数にあった状態を定義・削除してやれば良いです。演習問題をやる時に状態を付け加える必要がある場合、この方法を取ると便利です。

## マルチサイクル

### マイクロアーキテクチャまとめ

- データパス中にレジスタを入れて途中結果を格納することで、資源の再利用を可能とする
  - 命令・データメモリは兼用
  - PC演算用、分岐演算用の加算器が不要になる
  - しかしレジスタ分の資源は増加する
  - マルチプレクサも増える
  - 1命令実行に複数クロック掛かる
  - クロック数は命令毎に違う
- 制御は有限状態マシン (FSM)で行う。
  - 状態を増やすことで柔軟な制御が可能



ではこの辺でマルチサイクル版をまとめておきます。

## シングルサイクル版vs. マルチサイクル版

- CPUのマイクロアーキテクチャは  
性能、コスト（面積）、消費電力で評価する。
- ここでは性能とコスト（ハードウェア量）を簡単に評価する。
- 本格的な評価は論理合成をやった後

では、次にシングルサイクル版とマルチサイクル版のどちらのマイクロアーキテクチャが有利なのかを評価しましょう。ここでは性能とハードウェア量を簡単に見積もって比較しましょう。本格的な評価は論理合成をやった後で、多分来年のコンピュータアーキテクチャになると思います。

## CPUの性能評価式

- CPUの性能はプログラム実行時間の逆数


CPU Time = プログラム実行時のサイクル数 × クロック周期  
= 命令数 × 平均CPI × クロック周期

CPI (Clock cycles Per Instruction) 命令当たりのクロック数  
→ 1サイクル版では1だがマルチサイクル版では命令によって違う

命令数は実行するプログラム、コンパイラ、命令セットに依存

ここで問題になるのはクロック周期 → クリティカルパスによって決まる。

では、次に性能の評価についての一般的な方法を学びます。CPUの性能は、CPUがあるプログラムを実行した際の実行時間の逆数です。実行時間が短い方が性能が高いのでこれは当たり前かと思います。実際のコンピュータではOperating System (OS)が走って実行中にもジョブが切り替わりますが、この影響が入ると困るので、CPUが単一のジョブをOSの介入なしに実行した場合の実行時間 (CPU実行時間: CPU Time)を測ります。今まで紹介してきたように、CPUは単一のシステムクロックに同期して動くと考えて良いので、CPU Timeはプログラム実行時のサイクル数 × クロック周期で表されます。クロック周期とはクロックが立ち上がってから次に立ち上がるまでの時間で、この逆数がクロック周波数です。プログラム実行時のサイクル数は、実行した命令数 × 平均CPI (Clock cycles Per Instruction)に分解されます。CPIは1命令が実行するのに要するクロック数で、1サイクル版では全部1ですが、マルチサイクル版では命令毎に違っています。このため、一つのプログラムを動かした場合の平均CPIは、プログラムの種類によって変わります。つまり実行時間の長い命令を多数含んでいるプログラムでは平均CPIは長くなります。もちろんコンパイラにも依存します。

 

分岐命令用に拡張したRV32Iの構成を示します。RV32Iの分岐命令にはやるべきことが二つあります。レジスタの比較（大小も含め）と、飛び先アドレスの計算です。どちらかにALUを使い、どちらかに専用の回路を設ける必要があります。ここでは、ALUで飛び先を計算することにし、飛び先アドレスを計算するために、 $PC + 4$ をALUのAポートに入れるために、マルチプレクサを付けます。B入力の`ext`も、分岐命令のイミディエイトデータをまとめるために、構造を変更する必要がありますが、この図には表れていません。符号拡張され0を補ったデータがB入力から入ると考えてください。読み出してきた二つのレジスタは、専用の比較器に入力し、大小、等値関係を判定します。分岐命令の成立条件に適合したら、PCの直前のマルチプレクサを切り替えて、飛び先を設定します。

## 遅延の例

| 遅延要因           | 記号       | 遅延 (psec) |
|----------------|----------|-----------|
| レジスタclk→Q      | tpcq     | 30        |
| レジスタセットアップ     | tsetup   | 20        |
| マルチプレクサ        | tmux     | 25        |
| ALU            | tALU     | 200       |
| メモリ読み出し        | tmem     | 250       |
| レジスタファイル読み出し   | tRFread  | 150       |
| レジスタファイルセットアップ | tRFsetup | 20        |

この数値を使うと  $30 + 2(250) + 150 + 25 + 200 + 25 + 20 = 950\text{psec}$   
1.05GHzとなる。

この表は各部の遅延時間の例です。遅延時間はCPUを実装するプロセスによって決まりますが、この値は最近のプロセスとしてリーズナブルなものです。やはり、メモリの読み出し時間が長いです。ALUは演算機の作り方によりますが、これに次ぐ長さになります。この数値を使うとクリティカルパスは950psecとなり、1.05GHzで動作することがわかります。



## マルチサイクル版性能解析

- クリティカルパス：今回の仮定では
  - ALU： $\text{tpcq} + \text{tmux} + \text{tALU} + \text{tmux} + \text{tsetup}$   
 $30 + 25 + 200 + 25 + 20 = 300\text{ps}$
  - メモリ： $\text{tpcq} + \text{tmux} + \text{tmem} + \text{tsetup}$   
 $30 + 25 + 250 + 25 + 20 = 350\text{ps}$  (3.07GHz)
- 平均CPI
  - multの実行結果から3.29
- $350 \times 3.29 = 1151$
- これはシングルサイクルの950より長い(つまり遅い)
- なぜだろう？

この二つのパスを先ほどの値を入れて検討するとこのようになります。マルチサイクル版は、メモリアクセス命令ではCPI=4、それ以外ではCPI=3となります。multの評価結果から平均CPUは3.29になりました。シングルサイクルと性能を比較すると完敗です。これは、一命令あたりのクロックサイクル数が増えた割には、遅延時間が減っていないためです。クリティカルパスをきっちり4等分するのは不可能に近く、今回の実装はそこそこがんばっている方です。マルチサイクル版は、性能面ではシングルサイクルに勝てない場合が多いです。

## 性能の比較


- CPU A 10秒で実行
- CPU B 12秒で実行
- Aの性能はBの性能の1.2倍  
遅い方の性能（速い方の実行時間）を基準にする

$$\frac{\text{CPU Aの性能}}{\text{CPU Bの性能}} = \frac{\text{CPU Bの実行時間}}{\text{CPU Aの実行時間}}$$

× BはAの1.2倍遅い この言い方は避ける  
今回は、 $1151.5/950 = 1.21$   
シングルサイクル版が1.21倍速い（21%速い）


では次に性能の比較方法について検討します。CPU Aはあるプログラムを10秒で実行し、Bは同じプログラムを12秒で実行します。AはBの何倍速いでしょう？この場合、Bの性能を基準とします。Bの性能はBの実行時間の逆数、Aの性能はAの実行時間の逆数なので分子と分母が入れ替わり、Bの実行時間をAの実行時間で割った値となります。これは $12/10$ で1.2倍になります。ではBはAの何倍遅いのでしょうか？この考え方は基準が入れ替わってしまうため混乱を招きます。このため、コンピュータの性能比較では常に遅い方の性能（つまり速い方の実行時間）を基準に取ってで、（速い方）は（遅い方）のX倍という言い方をします。

## コストの計算：シングルサイクル版

 

このスライドはシングルサイクル版の再掲です。今回は半導体のコストまでは見積もれないので、その前段階となるモジュール数を見積もって見ましょう。シングルサイクル版ではj命令を実装した段階でのデータパスのリソース使用量は表のようになっています。

## コストの計算：マルチサイクル版

 

一方、マルチサイクル版は、メモリが一つで済み、加算器がなくなった一方、レジスタが増えています。とはいえ、レジスタのハードウェア量はさほど大きくないことを考えると、コスト的にはかなり有利と言えそうです。ただし、このコストには制御回路のFSMのは含まれていないので注意が必要です。

## 性能とコストの比較のまとめ

- ISAが同じ場合、性能は、クロック周期とCPIで決まる。
  - クロック周期はクリティカルパスで決まる。
  - CPI (Clock cycles Per Instruction)は、シングルサイクル版は常に1だがマルチサイクル版は動作させるプログラムに依存
  - 性能比較は、遅い方の性能（速い方の実行時間）を基準にする。
- コストは必要モジュール数で評価したが、実装の状況により異なる。



性能とコストの比較の部分をまとめます。


## 演習 1 lui (Load Upper Immediate)の実装



## 上位20bitに直値を設定する命令

lui rd, imm

- 下位は0にする
- lui x1,5

 

- x1を0x12345678に設定せよ
  - lui x1, 0x12345
  - ori x1, 0x678
- 前回同様にlui.asmを利用する
- 提出物はluiの付いたrv32i.v

これは、シングルサイクル版でやった演習と同じです。RISC-Vのイミディエイト命令は12ビットなので、この範囲を超えると値を入れにくいです。このため、レジスタの上位20ビットにデータを入れる命令が用意されています。この命令はセコイ感じかもしれませんが、便利なので、全てのRISC-Vが持っています。